

# Einführung in die technische Informatik

Christopher Kruegel [chris@auto.tuwien.ac.at](mailto:chris@auto.tuwien.ac.at)

<http://www.auto.tuwien.ac.at/~chris>

## Administratives

- 3 Vorträge zur Übung
  - Boolesche Funktionen
  - VHDL (Hardware Description Languages)
  - Schaltwerke (Moore / Mealy)
- Termine
  - Jeweils Dienstags, am 20.04.04, 27.04.04 und 04.05.04
  - 14<sup>15</sup> - 15<sup>45</sup> Uhr, AudiMax
- Folien
  - verfügbar im Web, unter <http://www.auto.tuwien.ac.at/~chris>

# Allgemeines (Wiederholung)

Automation Systems Group

---

- Was kommt zum Test?
  - Buch „Einführung in die technische Informatik“  
Kapitel 1 bis *inklusive* Kapitel 4.3 (Mealy Schaltwerk)
  - Vorlesung und Material auf Homepage
  - Wissensfragen und Rechenbeispiele (Verhältnis: 60% - 40%)
- Wissensfragen
  - detailliert (!)
  - stichwortartig zu beantworten
  - Akronyme (z.B., ASIC, BCD)
  - Aufzählungen (z.B., Schaltkreisfamilien)
  - Schaltungen verstehen (!)

# VHDL

Automation Systems Group

---

- VHDL
  - Akronym für  
Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language
  - Hardwarebeschreibungssprache
  - unterstützt das Hardware Design
- Konzepte
  - Partitionierung
    - Unterteilung des Entwurfs in unterschiedliche Komponenten
  - Abstraktion
    - Beschreibung der Komponenten auf unterschiedlicher Ebene

# Y-Modell

- Y-Modell
  - unterstützt systematischen Entwurf von Schaltungen
  - selben Konzepte
    - Partitionierung
    - Abstraktion
- 3 Komponenten (Sichtweisen)
  - Verhalten
  - Struktur
  - Geometrie

# Y-Modell

- Verhalten
  - was macht die Komponente?
  - Spezifikation, Algorithmen, Boolesche Gleichungen
- Struktur
  - woraus ist die Komponente aufgebaut?
  - Module, Gatter, Leitungen
- Geometrie
  - wie sieht die Komponente aus?
  - Flurplan, Masken

# VHDL - Modell

Automation Systems Group

- Architektur
  - was macht die Komponente?
- Strukturbeschreibung
  - Schnittstellenbeschreibung
  - welche Interfaces bietet die Komponente nach aussen?
- Konfiguration
  - welche Architektur wird verwendet?

# VHDL - Modell

Automation Systems Group

- Konfiguration
  - verknüpft Architektur mit Strukturbeschreibung
  - selben Schnittstellen können unterschiedliche Funktionalität erfüllen
  - ein Interface kann unterschiedliche Implementierungen besitzen
  - Beispiel vom letzten Mal
    - die selbe Komponente mit 4 Eingängen und 1 Ausgang kann völlig unterschiedliche Funktionalität besitzen

$$\begin{array}{lll} f_1 \text{ -- } f(x) = 1 & \Leftrightarrow & x < 7 \quad (x \text{ ist 4-bit Zahl}) \\ f_2 \text{ -- } f(x,y) = 1 & \Leftrightarrow & x < y \quad (x \text{ und } y \text{ sind 2-bit Zahlen}) \end{array}$$

# VHDL - Packages

- Package
  - Bibliothek von häufig verwendeten Teilen
    - Funktionen
    - Komponenten
    - Konstanten
  - Einbinden in die VHDL Beschreibung

```
library IEEE;  
use      IEEE.std_logic_1164.all;
```

# VHDL - Entity

- VHDL Entity
  - zentraler Baustein bei VHDL
  - Grundobjekt im VHDL Design Prozess
  - besteht aus
    - Schnittstellenbeschreibung (Interface)
    - Deklarieren eines Objekts mit Anschlüssen
    - Keyword **entity**
    - Architektur (Implementierung)
    - Realisieren der Funktion(en)
    - Keyword **architecture**

# VHDL - Entity

- Syntax der Interface Beschreibung

```
entity entity_name is  
    port ( in/out connections )  
end entity_name;
```

- Beispiel
  - 2-zu-1 Multiplexer

```
entity 2_to_1_mux is  
    port      ( i1, i2, select: IN bit;  
                o1: OUT bit;                )  
end 2_to_1_mux;
```

# VHDL - Architektur

- Syntax der Architektur Beschreibung

```
architecture architecture_name of entity_name is  
    [ local variables ]  
begin  
    [ process ]  
end architecture_name;
```

- Verhaltensbeschreibung durch *Prozesse*

# VHDL - Prozess

- Prozess
  - mit herkömmlichem Programm vergleichbar
    - sequentielle Abarbeitung der Anweisungen
    - Kontrollstrukturen
  - Eingabe und Ausgabe erfolgt über Signale
    - Einlesen von Werten über IN Verbindungen
    - Setzen der OUT Verbindungen auf bestimmte Werte
  - alle Prozesse laufen parallel ab
  - Aktivierung erfolgt durch *sensitivity-list*  
sensitivity-list steht an der Stelle von Funktionsargumenten

# VHDL - Prozess

- Syntax der Prozess Beschreibung

```
process_name : process (sensitivity_list)
begin
    [ Anweisungsblock ]
end process process_name;
```
- Beispiel

```
compare : process (input1)
begin
    if (input1 == input2)
        output <= 1;
    end if;
end process compare;
```

# VHDL - Prozess

- Syntax der Prozess Beschreibung

```
process_name : process (sensitivity_list)
begin
    [ Anweisungsblock ]
end process process_name;
```

- Beispiel

```
compare : process (input1)
begin
    if (input1 == input2)
        output <= 1;
    end if;
end process compare;
```

Prozess startet nur, wenn  
sich der Wert von input1 ändert

# VHDL - Prozess

- Syntax der Prozess Beschreibung

```
process_name : process (sensitivity_list)
begin
    [ Anweisungsblock ]
end process process_name;
```

- Beispiel

```
compare : process (input1)
begin
    if (input1 == input2)
        output <= 1;
    end if;
end process compare;
```

Prozess startet nur, wenn  
sich der Wert von input1 ändert

trotzdem kann auf input2  
zugegriffen werden



# VHDL - Prozess

- Syntax der Prozess Beschreibung

```
process_name : process (sensitivity_list)
begin
    [ Anweisungsblock ]
end process process_name;
```

- Beispiel

```
compare : process (input1)
begin
    if (input1 == input2)
        output <= 1;
    end if;
end process compare;
```

Prozess startet nur, wenn  
sich der Wert von input1 ändert

trotzdem kann auf input2  
zugegriffen werden

⇒ sensitivity-list != Funktionsargumente

# VHDL - Prozess

- Anweisungsblock

- Normalen Operationen

- **if** X, **elsif** X, **else**, **end if**
- **case** X **is**, **when**, **end case**

- Zuweisung von Werten

- an normale Variable mit **:=**  
    **x := 0;**
- an Signale mit **<=**  
    **out\_signal <= 0;**

# VHDL - Prozess

- Anweisungsblock

- Felder (Arrays)

- Deklaration mittels  
oder

```
vname : vector(a to b)
vname : vector(a downto b)
```

- Zugriff auf Element  
oder auf ganzes Feld

```
vname(index) := 0;
vname := "<Werte-Liste>";
bitfield := "0110";
```

# VHDL - Beispiel

## Angabe

Ein 1-bit Volladdierer soll in VHDL beschrieben werden. Dieser Addierer addiert die zwei Bit  $x$  und  $y$ , sowie den Übertrag der vorigen Stufe ( $c\_in$ ) und gibt das Ergebnis ( $sum$ ) sowie den Übertrag für die nächste Stufe ( $c\_out$ ) aus.

# VHDL - Lösung

Automation Systems Group

## 1. Schritt -- Entity definieren

```
entity adder is
  port (x, y, c_in: IN bit;
        c_out, sum: OUT bit; )
end adder;
```

# VHDL - Lösung

Automation Systems Group

## 2. Schritt -- Funktionalität überlegen

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture add of adder is
begin
    add_values : process (x, y, c_in)
        if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
            sum <= '1'; c_out <= '1';
        elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
            sum <= '0'; c_out <= '1';
        elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
            sum <= '0'; c_out <= '1';
        elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
            sum <= '1'; c_out <= '0';
        else
            sum <= '0'; c_out <= '0';
        end if;
    end process add_values;
end add;
```

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture add of adder is
begin
    add_values : process (x, y, c_in)
        if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
            sum <= '1'; c_out <= '1';
        elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
            sum <= '0'; c_out <= '1';
        elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
            sum <= '0'; c_out <= '1';
        elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
            sum <= '1'; c_out <= '0';
        else
            sum <= '0'; c_out <= '0';
        end if;
    end process add_values;
end add;
```

# VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
    sum <= '1'; c_out <= '0';
else
    sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
    sum <= '1'; c_out <= '0';
else
    sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
    sum <= '1'; c_out <= '0';
else
    sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
    sum <= '1'; c_out <= '0';
else
    sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '0';
else
    sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# VHDL - Beispiel

## Angabe

Realisieren Sie einen Zähler, der von 0 bis 3 zählt und dann wieder auf 0 zurückspringt. Der Zähler wird asynchron mit einem `reset` Eingang auf 0 gesetzt und zählt bei jedem Clock Tick (`clk`) um eins hoch.

# VHDL - Lösung

Automation Systems Group

## 1. Schritt -- Entity definieren

```
entity counter is  
  port (reset, clk: IN bit;  
         counter: OUT vector(1 downto 0); )  
end counter;
```

# VHDL - Lösung

Automation Systems Group

## 2. Schritt -- Funktionalität überlegen

- Zähler benötigt 2-bit internen Zustand (`internal_cnt`)
- am Ausgang wird einfach interner Zählerstand ausgegeben
- Übergangsfunktion

CLK	IC <sub>1</sub>	IC <sub>0</sub>	IC <sub>1</sub>	IC <sub>0</sub>
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0



# VHDL - Lösung

## 2. Schritt -- Funktionalität überlegen

- Zähler benötigt 2-bit internen Zustand (`internal_cnt`)
- am Ausgang wird einfach interner Zählerstand ausgegeben
- Übergangsfunktion

CLK	IC <sub>1</sub>	IC <sub>0</sub>	IC <sub>1</sub>	IC <sub>0</sub>
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Überlauf - Zähler springt zurück auf Null

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture count of counter is
    internal_cnt : vector(1 downto 0);
begin
    cnt_proc : process (reset, clk)
        [ Prozess Ablauf ]
    end process cnt_proc;
end count;
```

# VHDL - Lösung

Automation Systems Group

## 3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture count of counter is
    internal_cnt : vector(1 downto 0);
begin
    cnt_proc : process (reset, clk)
        [ Prozess Ablauf ]
    end process cnt_proc;
end count;
```

Interner Zustand als 2-bit Vektor

# VHDL - Lösung

Automation Systems Group

## 3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture count of counter is
    internal_cnt : vector(1 downto 0);
begin
    cnt_proc : process (reset, clk)
        [ Prozess Ablauf ]
    end process cnt_proc;
end count;
```

Prozessablauf

# VHDL - Lösung

Automation Systems Group

## 3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
    if reset = '1' then
        internal_cnt := '00';
    elsif clk = '1' then
        case internal_cnt is
            when '00' => internal_cnt := '01';
            when '01' => internal_cnt := '10';
            when '10' => internal_cnt := '11';
            when '11' => internal_cnt := '00';
        end case;
        counter <= internal_cnt;
    end if;
end process cnt_proc;
```

Einfuehrung in die technische Informatik

37

# VHDL - Lösung

Automation Systems Group

## 3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
    if reset = '1' then
        internal_cnt := '00';
    elsif clk = '1' then
        case internal_cnt is
            when '00' => internal_cnt := '01';
            when '01' => internal_cnt := '10';
            when '10' => internal_cnt := '11';
            when '11' => internal_cnt := '00';
        end case;
        counter <= internal_cnt;
    end if;
end process cnt_proc;
```

Asynchroner Teil -  
Initialisieren des Zählers

Einfuehrung in die technische Informatik

38

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Synchroner Teil -  
Reaktion auf Clock Tick

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Update des internen Zustands  
laut Übergangsfunktion

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Übernahme des internen Zählers  
am Ausgang

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Zuweisung eines Werts  
an lokale Variable

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Zuweisung eines Werts  
an Ausgangsvariable (Signal)

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Prozessablauf

*internal\_cnt ist 2-bit Vektor*

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Zuweisung an 2-bit Vektor

# VHDL - Lösung

## 3. Schritt -- Prozessablauf

*internal\_cnt ist 2-bit Vektor*

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Vergleich mit 2-bit Vektor

# VHDL - Synthese

- Synthese
  - nachdem VHDL Spezifikation vorliegt
  - umsetzen der Spezifikation in logische Schaltungen
  - unter Verwendung von Standardelementen
- Standardelemente
  - Anweisungen eines Prozesses werden systematisch in logische Bauteile (Gatter, Latches) umgesetzt
  - nicht jede VHDL Spezifikation kann synthetisiert werden

# VHDL - Synthese

Automation Systems Group

- Standardelemente
  - Standardverbindungen
    - OAI (Or-And-Inverter)
    - AOI (And-Or-Inverter)
  - Kontrollstrukturen (**if**)
    - Multiplexer
  - lokale Variablen
    - Latches
  - Entkopplung
    - Operationsverstärker (OAmp)


Einführung in die technische Informatik

47
 
# VHDL - Synthese

Automation Systems Group

- Tastenentpreller
  - OAI (Or-And-Inverter)




Einführung in die technische Informatik

48


 
# VHDL - Synthese

- Tastenentpreller
  - Latches (für lokales 3-bit Schieberegister)



## Zusammenfassung

- VHDL
  - Hardwarebeschreibungssprache
  - Idee
    - Hierarchie und Abstraktion
    - Y-Modell (Verhalten, Struktur, Geometrie)
  - 3 Komponenten
    - Schnittstellen - **entity**
    - Funktionalität - **architecture**
    - Konfiguration
  - Design und Synthese

# Zusammenfassung

- Anforderungen
  - theoretisches Wissen und Konzepte
    - Buch und Vorlesung
  - Verstehen von VHDL Spezifikationen
    - Folien von der VU-Webpage  
[http://www.auto.tuwien.ac.at/~schi/LVAs/TI\\_SS04.htm](http://www.auto.tuwien.ac.at/~schi/LVAs/TI_SS04.htm)
  - Erstellen eigener, simpler Spezifikationen
    - Übungsvortrag