

24.3.03

1


Abb.: Operationsverstärker

+ ... nicht invertierender Eingang

- ... invertierender Eingang

$$\text{Spannungsverstärkung} = V_U = \frac{U_a}{U_e}$$

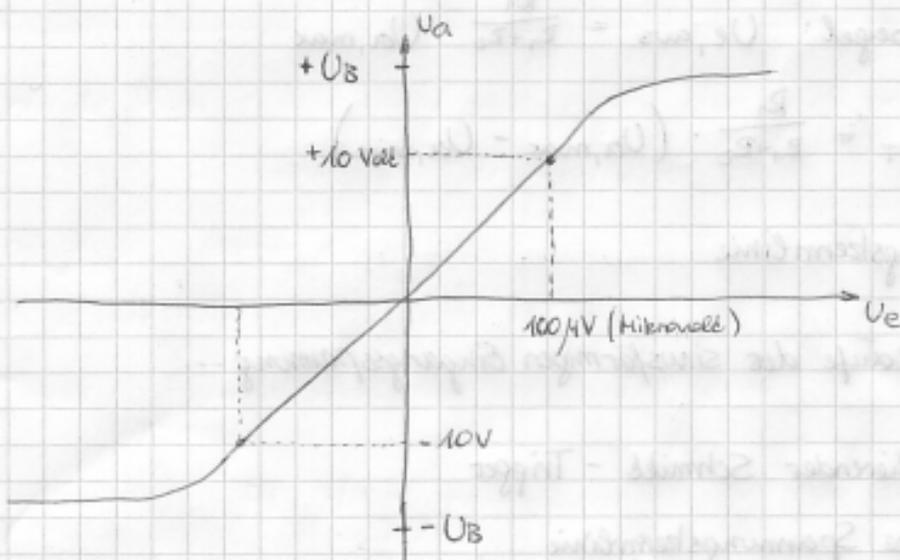$V_U$  wird durch äußere Beschaltg. festgelegt ... "Gegenkopplung"



$$V_U = \frac{+10V}{100\mu V} = \frac{10V}{100 \cdot 10^{-6}} = 10^5 = 100\,000 \quad \text{Verstärkung}$$

Abb.: invertierender Operationsverstärker

Abb.: nicht

**Fehler im Buch**: da steht darunter  $\times \frac{U_a}{R_1 + R_2} \approx \dots$   
stimmt nicht!! kein Minus!!

Abb.: Schaltbild eines Komparators für analoge Signale

Abb.: Funktion des Komparators für analoge Signale im Fall zeitlich veränderlicher Referenzspannung

Abb.: Gatterschaltung eines Komparators für digitale Signale

x	y	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$z = (x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y)$$

Abb.: Analogschalter

Abb.: Schmitt-Trigger

(Schwellschwelle = ~~freshhold~~ threshold)

$U_{so} - U_{su} = \text{Hysterese}$

Abb.: Invertierender Schmitt-Trigger

$$\text{Einschaltpegel: } U_{e, \text{ein}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{a, \text{min}}$$

$$\text{Ausschaltpegel: } U_{e, \text{aus}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{a, \text{max}}$$

$$\text{Hysterese: } U_{\text{HST}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (U_{a, \text{max}} - U_{a, \text{min}})$$

Abb.: Übertragungskennlinie

Abb.: Spannungsverläufe der sinusförmigen Eingangsspannung --

Abb.: Nicht-Invertierender Schmitt-Trigger

Abb.: dazugehörige Spannungskennlinie

Abb.:  Spannungsverläufe der sinusförmigen Eingangsspannung...

Schmitt-Trigger: (empfindlich & ungenau)

nicht in der Umgeb. mit elektromagnetischen Störfeldern betreiben.

electromagnetic compatibility (EMC)... Gedanken wie Schaltfelder vor so elektromag. Störfeldern sichern kann.

	0	1	x
0	0	0	0
1	0	1	1
x	0	1	x



$$L_S = \{w \mid n_a(w) < n_b(w)\}$$

$$L_T = \{w \mid n_a(w) = n_b(w)\}$$

$$L_U = \{w \mid n_a(w) \leq n_b(w)\}$$

$$S \Rightarrow aTbS \mid bTaS \mid bU$$

$$T \Rightarrow aTbT \mid bTaT \mid \epsilon$$

$$U \Rightarrow ~~aTbU~~ aTbU \mid bTaU \mid \epsilon \mid bU$$

Vereinfachung: ersetze T durch U

$$S \vdash bU \vdash bbU \vdash bbTbTaU \vdash bbbaU \vdash bbba$$

Bsp.: Wohlgeformte Klammerausdrücke → FOLIE

FOLIE mit 2 Bsp. (Palindrome über {a, b})


FOLIE: if-then-else Anweisung

wie schaut das aus:

Anweisung  $\vdash$  if expr then Anweisung

$\vdash$  if expr then if expr then Anw else Anw


$\vdash$  w

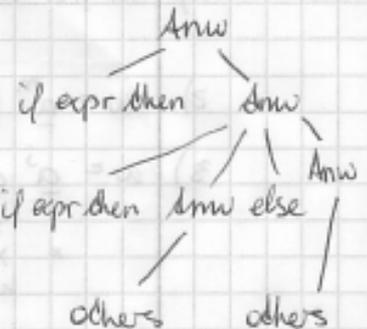

Anw  $\vdash$  if expr then Anw else Anw

$\vdash$  if expr then if expr then Anw else Anw

$\vdash$  w

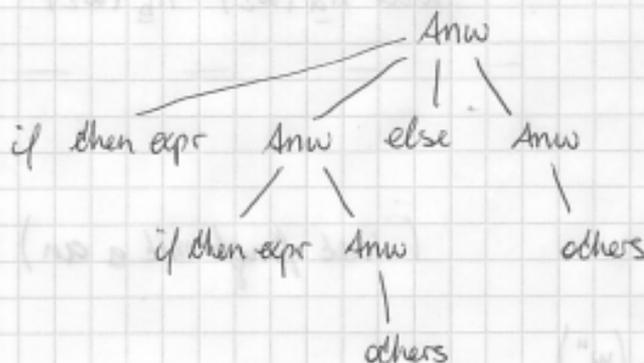

Theor. Inf FOLIE: Eindeutige Grammatik

25.3.03 FOLIE: Backus-Naur-Form

② Identifier  $\Rightarrow$  B BZs

B... Buchstabenfolge

BZs  $\Rightarrow$  E | BZ BZs

BZ...  $\leftarrow$  Ziffernfolge

BZ  $\Rightarrow$  B | Z

B  $\Rightarrow$  a | ... | z

Z  $\Rightarrow$  0 | ... | 9

Identifier  $\Rightarrow$  B {BZ}

$\Rightarrow$  B {B|Z}

FOLIE: Elimination der EBNF-Notationen

$\leftarrow$ : Bsp. Listen von Bezeichnern

$\rightarrow$ : Syntaxdiagramme

FOLIE 66

FOLIE: Transformation von Produktionen

Sprache  $s^n$  beschreiben:  $A \Rightarrow A a | \epsilon$

$A \Rightarrow a A | \epsilon$

FOLIE: Normalformen kontextfreier Grammatiken

Techn. Inf. 1. Test ... aus Angabe einfache log. Schaltgten entwerfen

UE

1. Schritt: Wahrheitstabelle

31.3.03

2. KV-Diagramm mit mögl. großen 1er Gruppen

1

3. Schaltung entwerfen ( $k, \geq 1$  Gatter)

1. Bsp.: Funktion die 1, wenn gerade Zahl


Zahl, ABCD A = lsb D = msb

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

f | 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 x x x x x x ... wo gerade Zahl?

(2-stellige Zahl  $\rightarrow$  x... don't care, weil beachte ja nur letzte Stelle  $\Rightarrow$  schon erledigt)

KV:

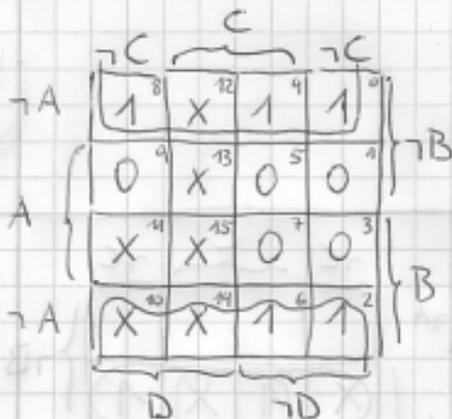


kann x beliebig wählen: 0 oder 1

so, daß ich große 1er Gruppen habe!

Funktion  $\rightarrow$  1A


Schaltung:

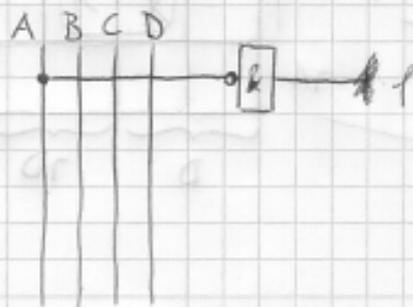

2. Bsp:


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
D	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

f | X 0 X 0 0 X 0 0 1 0 X 0 0 1 0 0

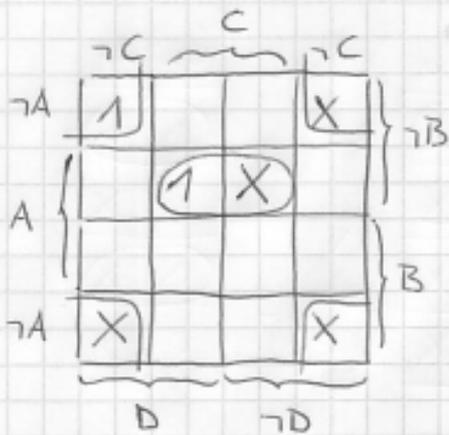


$$(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg C \wedge \neg A)$$

A B C D

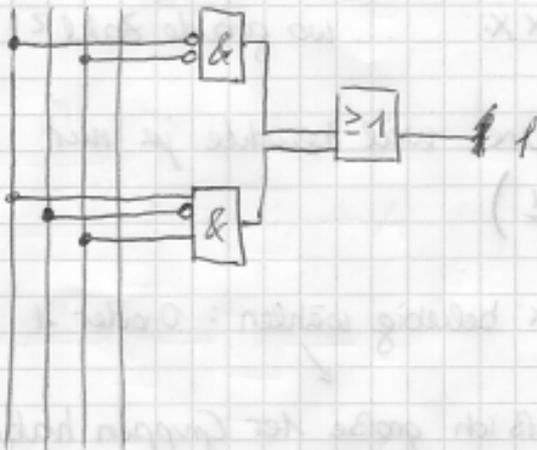

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
D	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1


f | 0 1 0 0 0 X 0 1 0 X 0 0 0 1 0 X

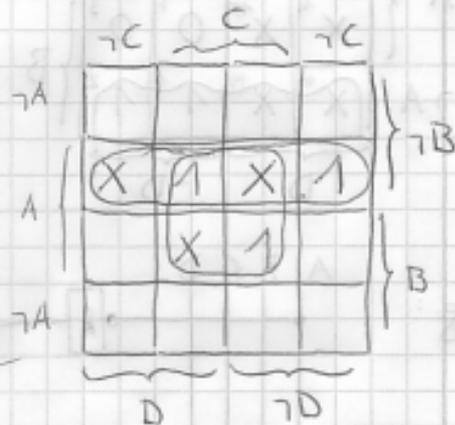

$$(A \wedge \neg B) \vee (A \wedge C)$$

3. Bsp.

Schaltung:

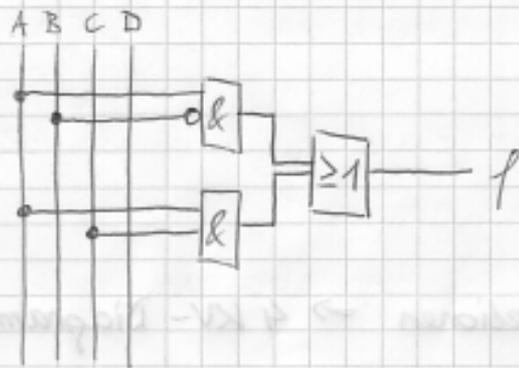

Techn. Inf.

UE


31.3.03

2

Angabe:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	0	1	0	1												
B	0	0														
C	0	0														
D	0	0														
f	1	X			1				X	X	X	X	1	1	X	

Lösung:

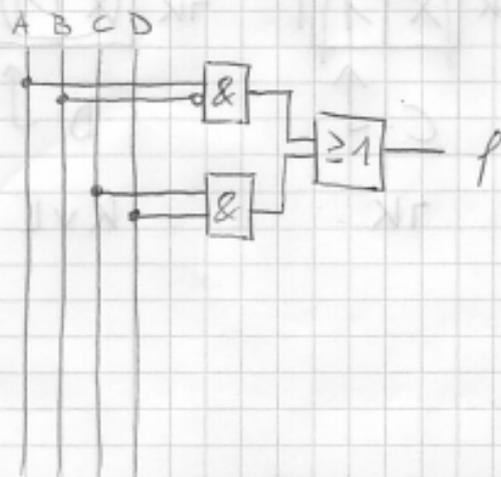

für zuhause!  
Bsp

Bsp.: Ampelanlagen von Eigen' 0... Lampen



wenn  $E=0$ , leuchten alle 4 Lampen  
(leuchten A, B, C)

Digitales Signal: Binäre Zahl,  $KLMN$ ,  $K=lsb$ ,  $M=msb$



$E=1$



$E=2$




$E=3$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
K	0	1	0	1	0	1	0	1	0
L	0	0	1	1	0	0	1	1	0
M	0	0	0	0	1	1	1	1	0


A	1	0	0	1	X	X	X	X	
B	1	1	0	0	X	X	X	X	
C	1	0	1	0	X	X	X	X	
D	0	1	1	1	X	X	X	X	

4 Funktionen → 4 KV-Diagramme

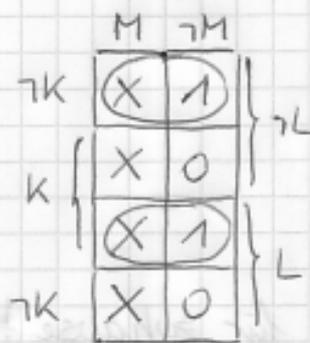


A: ↑
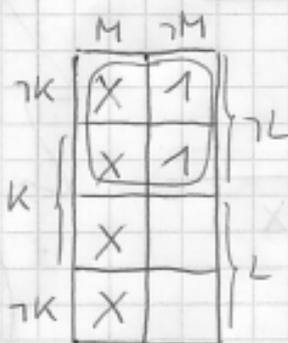
$$(\neg K \wedge \neg L) \vee (K \wedge L)$$




B: ↑

$$\neg L$$

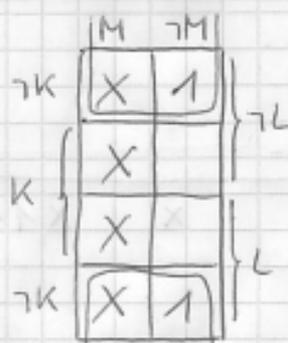

C: ↓

$$\neg K$$

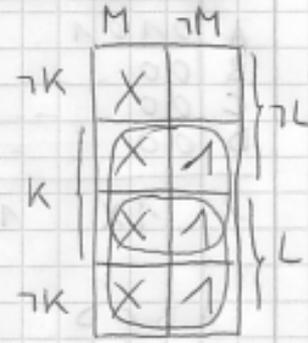

D: ↓

$$K \vee L$$

K L M

